



Taurenis

JAUNAIS ELEKTRONIĶIS-2025



Komponentes ir jānovieto no apzīmējumu puses!



Ja J1 ir slēgts, nav obligāti jālodē R5; RP1; U2, bet komandai būs piešķirti 2 soda punkti, ja "nakts režīms" nedarbojas! Arī ir nepieciešama kalibrēšana ar RP1!



Darbs sastāv no divām daļām, tāpēc ieteicams to sadalīt. Plāno savu laiku!



Slēdža SW1 pārslēgšanas virziens mainīsies, pagriežot to uz 180°. Tu vari izvēlēties sev patīkamo.








Tu vari pārbaudīt katras daļas darba kārtību, izmantojot paraugu.

Pārliecinies, ka:


"Pļavas" diodes mirgo. Slēdzis darbojas. "Nakts režīms" strādā.

"Taureņa" diodes mirgo, ja J1 ir slēgts. "Nakts režīms" strādā, ja bija plānots.

Abas daļas strādā kopā.

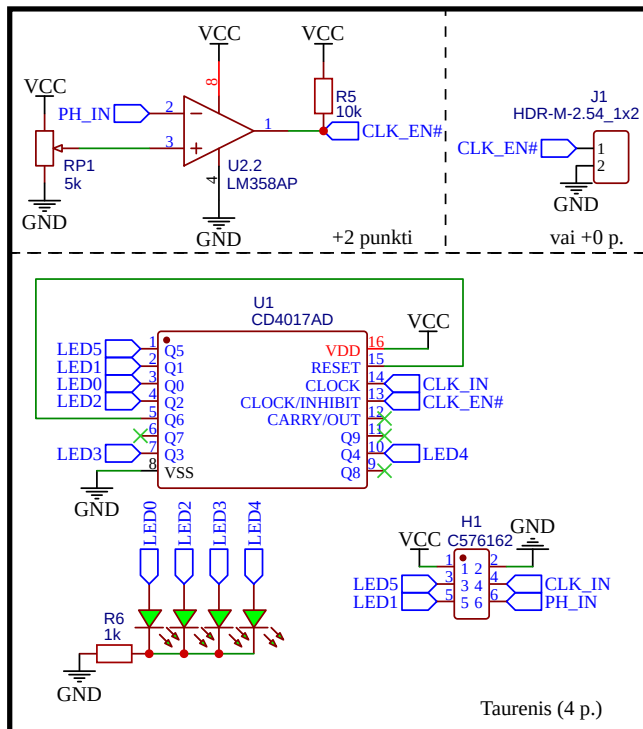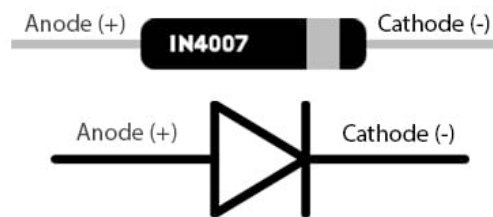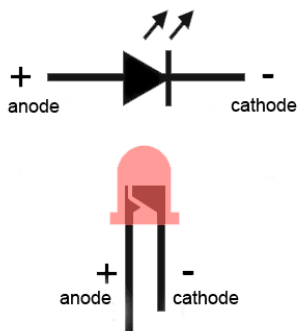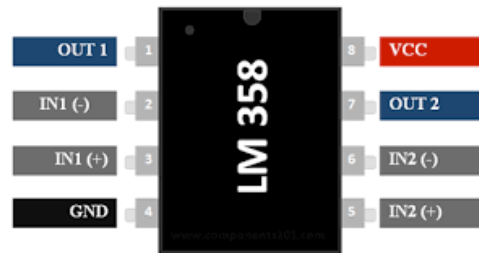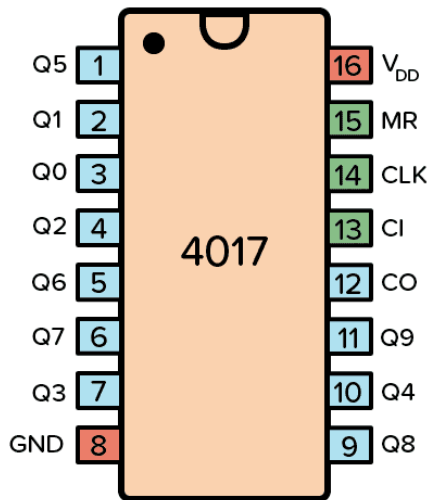

Taurenis (4 p.)

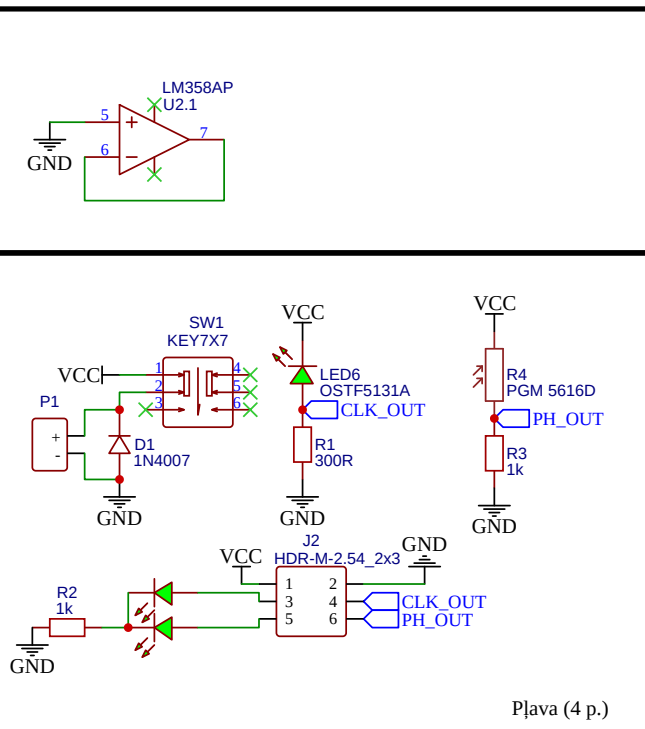

Pļava (4 p.)

TITLE: Elektronikas diena - 2025		REV: 1.0
LETERA.	Company: Letera	Sheet: 1/1
	Date: 2024-11-22	Drawn By: Aleksandrs Jesilevskis